

Training In Register & Micro Operation

- Register Transfer And Micro Operation •
 - The Multiplexers And Three State Buffer •
 - Memory Transfer •
 - Arithmetic Micro Operation •
 - Design Logic Operation •
 - Hard Ware Implementation •
 - Selective – Operations •
 - Shift Micro Operation •
-
-

Introduction

ان اى جهاز حاسب ألى هو عبارة عن تصميم معقد من مجموعة اجزاء اليكترونية تعمل مع بعضها بشكل منظم وتلقائى ولكل منها وظيفته الخاصة التى يقوم بها من خلال وضعه فى مكانه الصحيح.

ولكن كيف تعمل هذه الاجزاء مع بعضها البعض بشكل تلقائى؟

ولمعرفة هذا يجب ان نتعرف على ادق تفاصيل الهاردوير . ونجد ان كثير من الناس يعتقدون ان

مفهوم الهاردوير قاصر فقط على الاجزاء المادية وان ليس له علاقة بحسابات او اى اجرائات

برمجية وهذا فهم خاطىء وذلك لان صناعة الهاردوير اساسا تعتمد على البرمجيات المنطقية

وتطوير اساليبها لكى تصبح اكثر تقدما وفاعلية مع احدث البرامج العالمية .

وفى هذا القرص التعليمى سنقوم بشرح مبسط للعمليات التى يقوم بها اى حاسب ألى وكذلك البنية

الاساسية له وطريقة الذكاء الاصطناعى التى يفكر بها.


CHAPTER 1

//Register And Transfer//

سنتطرق الان الى مفهوم Digital System

اذا اعتبرنا ان اى جهاز Digital عبارة عن مجموعة من Models مرتبطة مع بعضها بواسطة كابلات تسمى pass ونعتبر ان هناك عمليات تنفذ على هذه Models وبعد تنفيذها يمكن ان تظل المعلومات التي تحتويها هذه Models ان تبقى كما هي او ان تتغير حسب العملية التي اجريت عليها او ان تنتقل عبر passes الى مكان اخر مثل Data Cable في الكمبيوتر والذي يحتوى بدوره على ثلاثة انواع من الكابلات :
 
$$\text{Data Cable} = \text{Data Pass} + \text{Address Pass} + \text{Control Pass}$$



Digital System

وفيما يلي تعريف لمعنى العمليات :

Operation : هي عملية تنفذ بخطوات محسوبة

Micro Operation : هي جزء من العملية الرئيسية

//Transfer Micro Operation//

هي عملية نقل البيانات من Register الى Register اخر .

: Example : Statement $R2 \leftarrow R1$

Transfer Data In Register R1 To Register R1

ومعناها انتقال البيانات من R1 الى R2 .


كيفية رسم هذه العملية بواسطة دائرة منطقية .

وتعرف هذه العملية بعملية Timing Diagram

نجد ان Clocking Pulse تلتقى مع Failing Leakage ويحدث Load للعملية اي تحميل لها لكي تنفذ

. اذا عندما يكون Load = 1 يحدث Transfer .

Concepts In Hard Ware

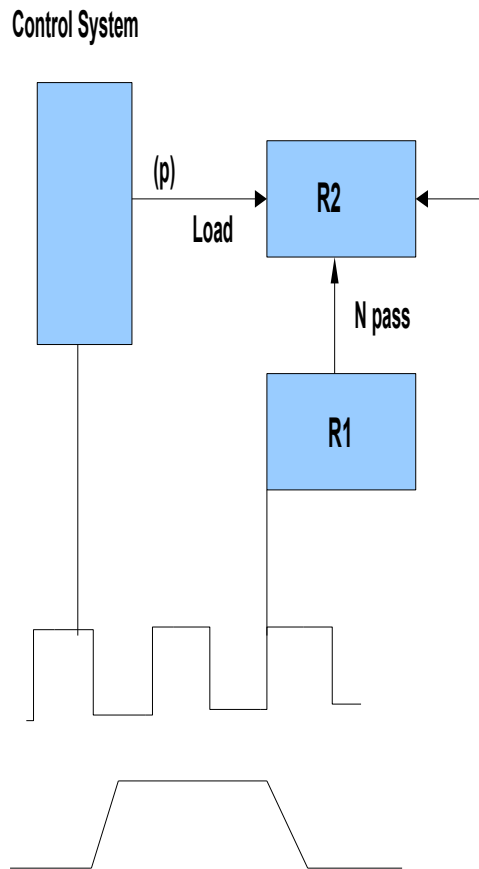

Timing Diagram

CHAPTER 2

//Multiplexers & Three State Buffer//

• Multiplexed بأختصار هو عبارة عن Device يستقبل عدد من الدخول ويعطي خرج واحد

كيفية استعمال Multiplexer مع Register لتنفيذ عملية معينة

يحتاج الامر الى بعض الحسابات الرياضية البسيطة لمعرفة عدد Multiplexers التي ستستخدم وعدد الدخول وكيفية اختيار الخرج.

// وسنقوم الان بشرح مثال على ذلك : // لدينا الان عدد Registers ونريد ان نظهر محتويات اي من هما

على الشاشة عن طريق وضع الاحتمالات .

Registers are : Register A - Register B - Register C - Register D

: so we can put our calculation

Number Of Registers = 4

Number Of Inputs = $2^R = 2^4 = 16$ INPUT

Number Of Multiplexer = Number Of Bits In Register = 4


Capacity Of Multiplexer = Number Of Register * 1 = 4 * 1 = 4 Inputs x 1 Output

كيفية رأينا هذه الحسابات لمعرفة عدد ال Multiplexers المستخدمة وكذلك عدد الدخول وسعة

. Multiplexer

والان نرى تمثيل عملي لهذه الدائرة وكيفية اختيار Register واحد ليظهر على الخرج .

Concepts In Hard Ware

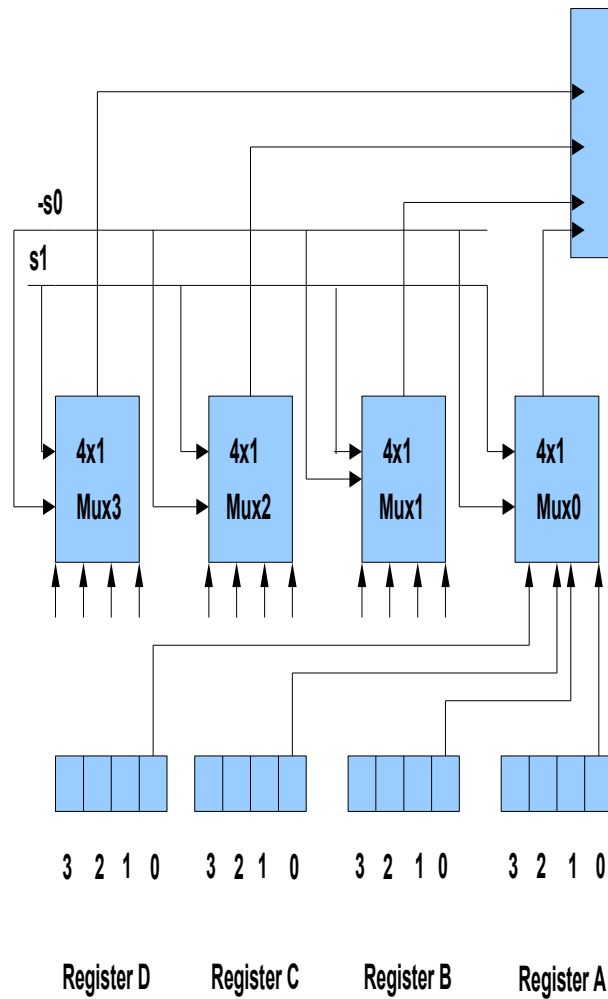

Bus And Memory Transfer For Four Register

Concepts In Hard Ware

من الرسم نجد لكل نوع من المداخل يتم تخصيص Multiplexer بمعنى :

ان M0 يأخذ الدخول الاتية : (A0 – B0 – C0 – D0)

و M1 يأخذ الدخول الاتية : (A1 – B1 – C1 – D1)

و M2 يأخذ الدخول الاتية : (A2 – B2 – C2 – D2)

و M3 يأخذ الدخول الاتية : (A3 – B3 – C3 – D3)

وبهذا يتم اختيار دخل واحد من كل Multiplexer لنفس Register فمثلا يتم اختيار A0 – A1 – A2 – A3

وبذلك يكون Register رقم A هو الذى يظهر على الخرج وهكذا .

والتمثيل الصحيح لهذه الاختيارات فى علوم الحاسبات يتم عن طريق جداول تسمى Truth Table


وإذا اعتبرنا ان S0 & S1 هما اللذان يقومان باختيار الخرج معا إذا الافتراضات ستكون كالتالى .

| S1 | S0 | Register Selected |
|----|----|-------------------|
| 0 | 0 | A |
| 0 | 1 | B |
| 1 | 0 | C |
| 1 | 1 | D |

//Three – State Bus Buffer//

يعتمد في هذا الجزء بشكل اساسى على حماية المعلومات وتميرها كما هي .


واليك تركيب هذا ال Device

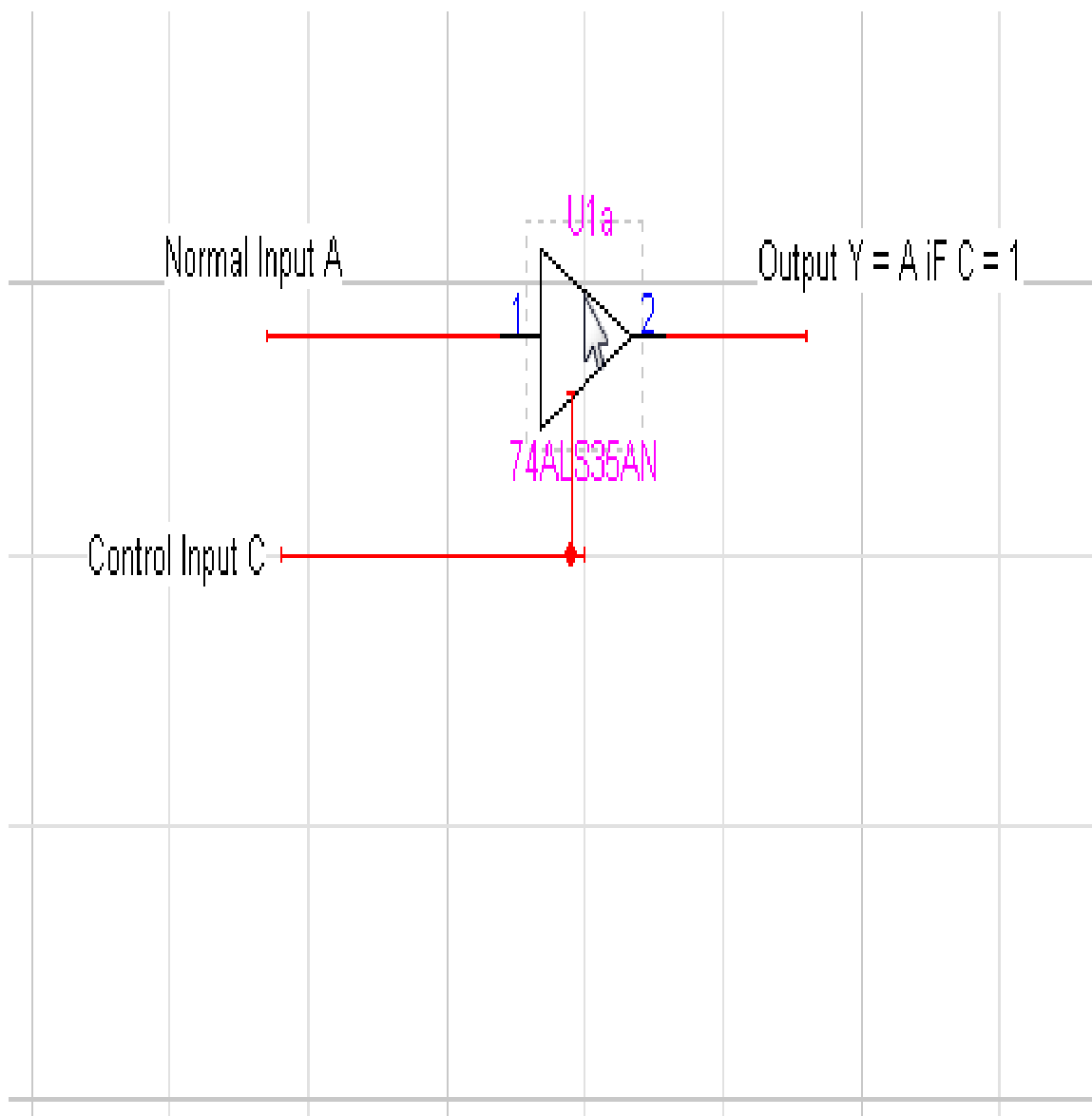

Concepts In Hard Ware

هذا الجزء بأختصار هو عملية حماية للبيانات التي تمر من خلاله ومعنى ذلك ان البيانات التي تمر من خلاله تمر كما هي دون اى تغيير . ويتضح من الرسم ان له ثلاثة اذرع . A ويمثل الدخل . C وتمثل اداة التحكم فى الدخل . Y وتمثل الخرج

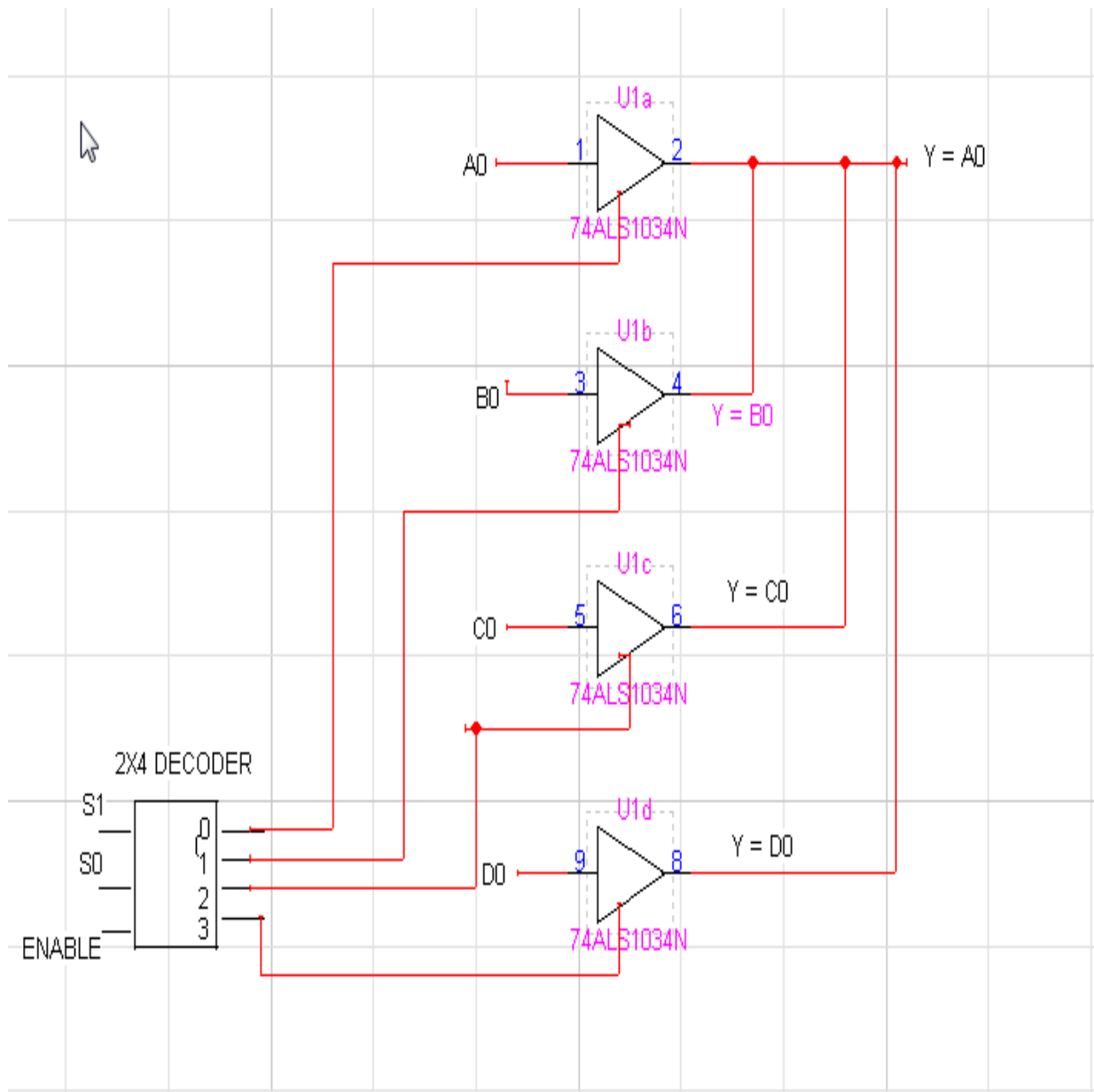والان سنرى كيف يمكن اختيار Register الذى سيظهر على الخرج بواسطة Buffer



Concepts In Hard Ware

فى هذا الشكل نرى كيف تم عمل دائرة بواسطة Decoder & 3State Buffer وذلك لعمل اختيار ل احد Register لكى يظهر على الخرج . فى هذا الشكل نجد ان Register الذى ظهر على الخرج هو Register A وعن طريق رسم نفس الدائرة بواسطة Decoder اخر وتوصيل الكابلات بخط ارضى رئيسى نجد انه يمكن اختيار Register اخر وهكذا .

CHAPTER 3

Memory Transfer

يوجد عمليتين من عمليات انتقال Data من الذاكرة .

* عملية تخزين فى الذاكرة (Writing)

عملية قراءة من الذاكرة (Reading)

عملية القراءة (Reading)

Read : Reading operation $DR \leftarrow M[AR]$

ومعنى هذه الجملة انه يتم قراءة البيانات التى توجد فى العنوان المسمى AR فى الذاكرة ووضعه فى DR

عملية الكتابة (Writing)

Write : Writing operation $M[AR]$

ومعنى هذه الجملة ان يتم تخزين البيانات التى توجد فى R1 فى العنوان المسمى AR الذى يوجد فى الذاكرة

CHAPTER 4

//Arithmetic Micro Operations//

هذا النوع من العمليات يطبق على المعلومات التي توجد في Register وتنقسم الى اربع اجزاء رئيسية .

Transfer Micro Operation From Register To Another

Arithmetic Micro Operation On Numeric Data Stored In Register

Logic Micro Operation On Non – Numeric Data Stored In Register

Shift Micro Operation On Data Stored In Register

عملية نقل المعلومات من Register الى اخر

عمليات حسابية على بيانات رقمية موجودة داخل Register

عمليات منطقية على البيانات الموجودة داخل Register

عملية ازاحة للبيانات من اليمين او اليسار داخل Register الواحد

Basic Arithmetic Micro Operation

Addition – Subtraction – Increment – Decrement – Shift

Contents Of R1 + R2 Transferred TO R3 $R3 \leftarrow R1 + R2$

Contents Of R1 Minus R2 Transferred To R3 $R3 \leftarrow R1 - R2$

S Complement'1 $R2 \leftarrow \bar{R}2$

Concepts In Hard Ware

S Complement'2

$$R2 \leftarrow R2 + 1$$

S Of R2 Add R1 Transferred To R3'2

$$R3 \leftarrow R1 + R2 + 1$$

Increment Of R1 By One


$$R1 \leftarrow R1 + 1$$

Decrement Of R1 By One

$$R1 \leftarrow R1 - 1$$

Representation Of Different Operations By Gates

//Binary Adder//

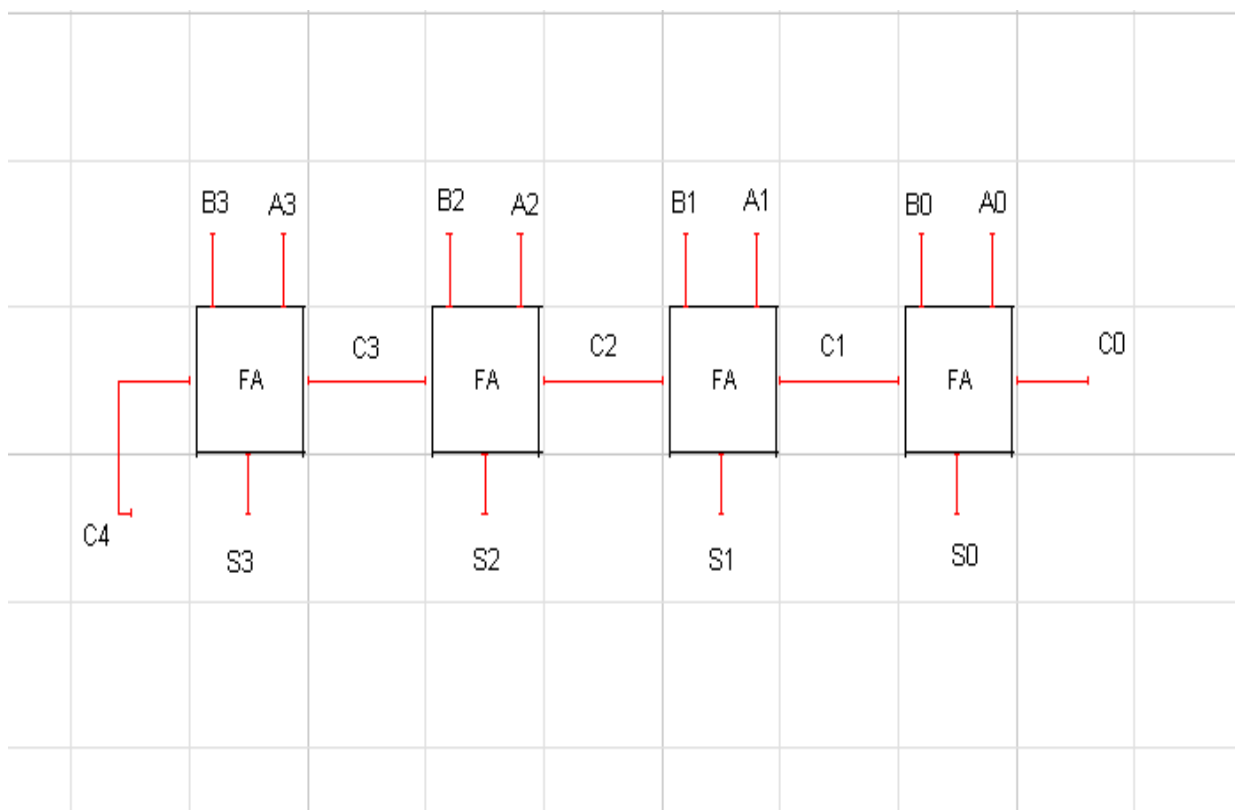

Concepts In Hard Ware


هذه الدائرة بأختصار تمثل Binary Adder وطريقة العمل كالآتي :

// تقوم اول بوابة بجمع اثنين من المدخلات وهما (A0,B0) ثم تضيف على ناتج الجمع ال(CARRY) (C0)

فيكون الناتج S0 ويتبقى من الناتج CARRY اخر C1 يضاف الى عملية الجمع التالية وهكذا حتى تنتهي كل

العمليات على كل البيانات ثم نخرج فى النهاية بناتج جمع CARRY C4 , C3

//Binary Adder – Sub Tractor//

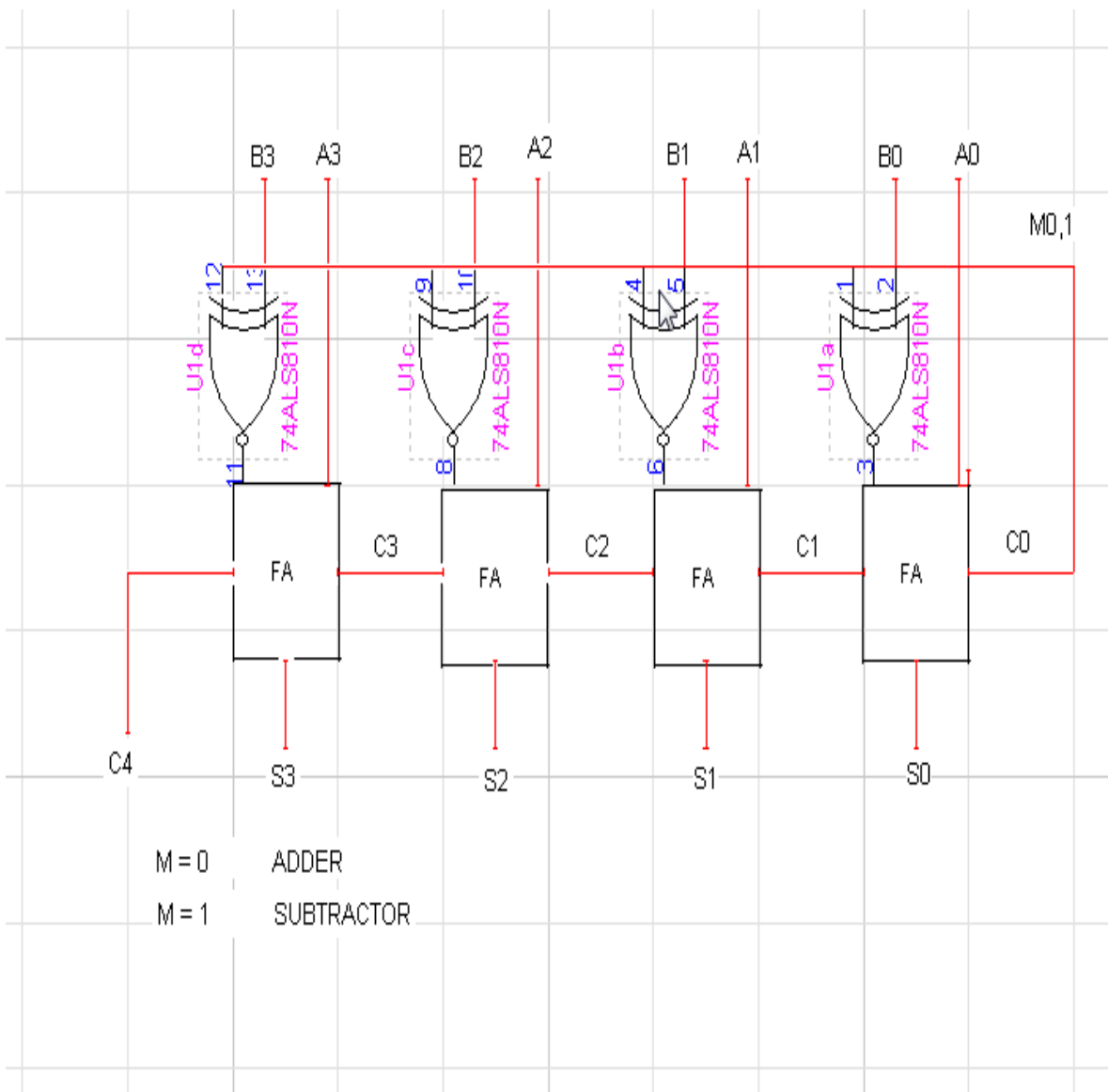

Concepts In Hard Ware

طريقة عمل هذه الدائرة :

إذا كانت $M = 0$:

$$A \oplus 0 = B, C0 = 0$$
$$A0 + B0, C0 = 0, S0 = A0 + B0$$

إذا كانت $M = 1$:

$$B \oplus 1 = \bar{B}, C0 = 1$$

B Is Complemented + 1 **2's Complement**

A + 2'S Complement B **A - B, C0 = 1**


رأينا كيف استطعنا بهذه الدائرة ان نقوم بالعمليتين معا جمع وطرح فعندما تكون الاختيار = 0 نجد ان العملية

تكون جمع وذلك لان الصفر يمرر الناتج كما هو خلال بوابة XOR اما عندما يكون الاختيار = 1 فنجد ان العملية

تتحول الى طرح وذلك لان الناتج يكون مع الواحد الصحيح خلال هذه البوابة هو بمثابة Complement للرقم

Concepts In Hard Ware

//Binary Incremented//

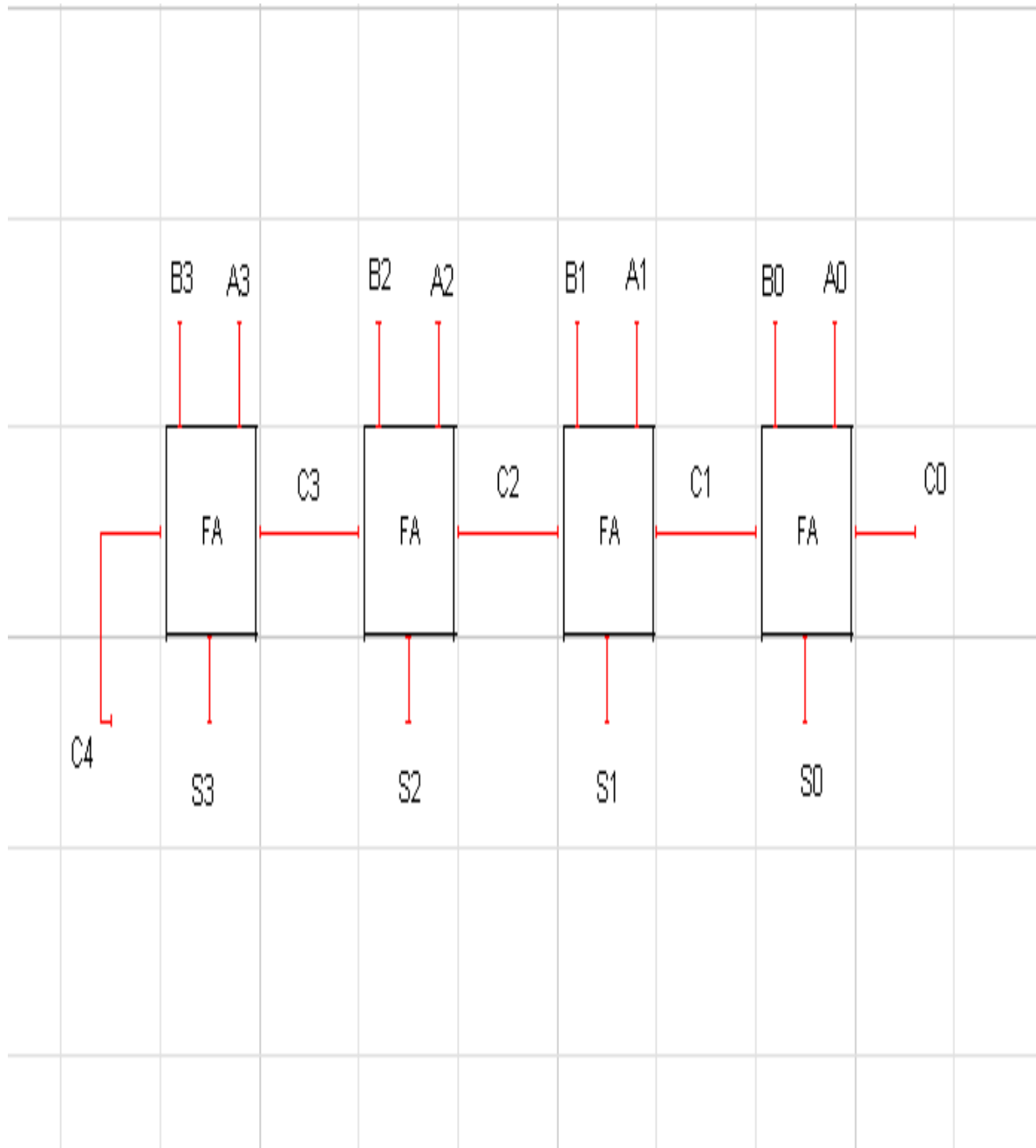

Concepts In Hard Ware

تبدأ عملية الجمع بأضافة 1 على A0 ثم ينتج S ويتبقى C1 ويكون دخل جديد لعملية الجمع التالية مع A1

وهكذا حتى ننتهي فتكون العملية بمثابة اضافة 1 على ال Register


//Arithmetic Circuit//

ان القاعدة التركيبية لهذه الدائرة هي مجموعة من بوابات الجمع Adder Gates موصلة مع بعضها على

التوازي ويوجد تحكم في عدد ونوع Inputs وبذلك نستطيع ان نحصل على عدد مختلف من العمليات الرياضية

المختلفة وتعتبر هذه الدائرة الاكثر تعقيدا .

Concepts In Hard Ware

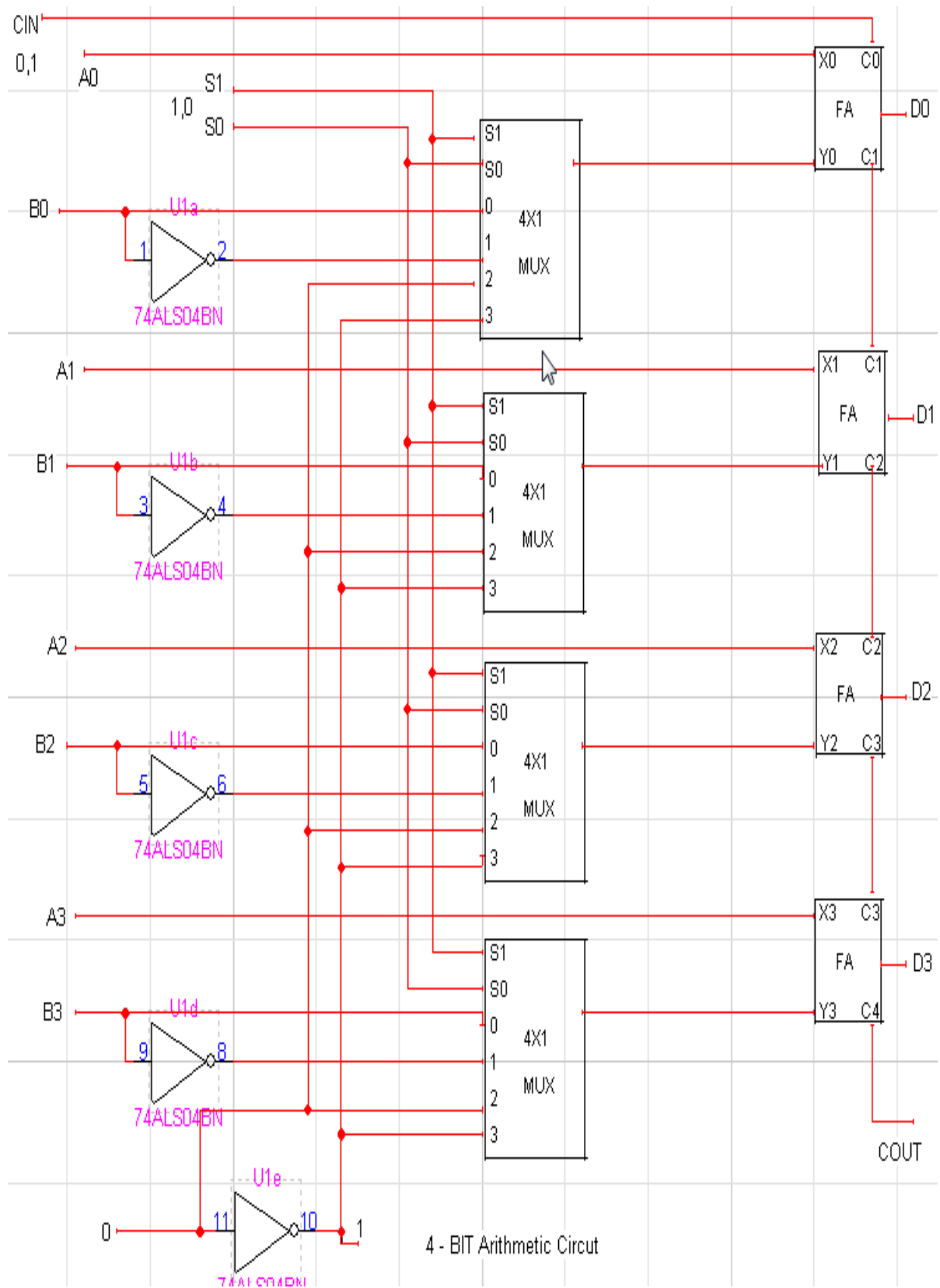

شرح عمل الدائرة :

يوجد 4 دخول لهذه الدائرة تطبق على عدد 4Bites فقط ويوجد 4 بوابات Full Adder كل دائرة تحتوى على 4Bites و 4Multiplexer وذلك لاختيار العمليات المختلفة وعدد الدخول 4Inputs ل A,B و 4Bites خرج وهي D

4 دخول ل A يذهبون مباشرة ل x Input بالنسبة لدوائر Adder .

كل دخل من B يذهب الى Data Input لل Multiplexer . ودخل B مباشرة ونفيه الى Multiplexer

الدخلين 3,2 موصلين ببوابة 0,1 logic

logic 0 ثابتة للدائرة كلها .

Logic 1 يولد من عكس Logic 0

التحكم فى اختيار Multiplexer عن S0,S1

ال CARRY يضاف الى بعضه على التوالى

خرج كل Binary Adder يحسب كالتالى $D = A + Y + CIN$

بواسطة التحكم فى S0,S1 , CIN1,0 يتولد 8 عمليات رياضية .

Concepts In Hard Ware

//Eight Arithmetic Micro Operations//

| S1 | S0 | CIN | INPUT Y | OUTPUT $D = A + Y + CIN$ | MICRO OPERATION |
|----|----|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | B | $D = A + B$ | ADD |
| 0 | 0 | 1 | B | $D = A + B + 1$ | ADD WITH CARRY |
| 0 | 0 | 0 | \bar{B} | $D = A + \bar{B}$ | SUBTRACT WITH BORROW |
| 0 | 1 | 1 | \bar{B} | $D = A + \bar{B} + 1$ | SUBTRACTION |
| 1 | 0 | 0 | 0 | $D = A$ | TRANSFER A |
| 1 | 0 | 1 | 0 | $D = A + 1$ | INCREMENT A |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $D = A - 1$ | DECREMENT A |
| 1 | 1 | 1 | 1 | $D = A$ | TRANSFER A |
| | | | | | |

كيفية تكوين العمليات :

عندما تكون الاختيارات $S_0, S_1 = 00$ نجد ان الدخل سيكون $B =$ وعندما يكون $CIN = 0$ اذا يكون الخرج على هذه الصورة .

$$D = A + B$$

ولكن اذا كان $CIN = 1$ فاعن الخرج يكون على هذه الصورة .

$$D = A + B + 1$$

وكلاهما تعتبر عملية جمع ولكن الاولى Without Carry والثانية With Carry

عندما تكون الاختيارات $S_0, S_1 = 0, 1$ نجد ان $\text{Complement of } B = \bar{B}$ هي التي تطبق على الدخل وعندما يكون $CIN = 1$ يكون الخرج على هذه الصورة .

$$D = A + \bar{B} + 1$$

وهذا يعنى جمع A مع S_2' ل B وهذا بمثابة طرح فيكون الخرج النهائى =

Concepts In Hard Ware

$$D = A - B$$

ولكن عندما يكون $CIN = 0$ فيكون الخرج =

$$D = A \text{ Transfer Operation}$$

تعتبر عملية انتقال ال A الى الخرج

اما اذا كان $CIN = 1$ فاعن الخرج

$$D = A + 0 + 1 \text{ Increment To A By 1}$$

عندما تكون الاختيارات $S0, S1 = 1, 1$ و $CIN = 0$ سيكون الخرج على هذه الصورة .

$$D = A - 1$$

عندما تكون $CIN = 1$

$$D = A - 1 + 1 = A \text{ Direct Transfer}$$

عملية انتقال مباشرتا للخرج .

لاحظ ان عملية الانتقال المباشر قد تمت مرتين و لهذا فاعن Arithmetic Circuit ينتج عنها 7 عمليات

مختلفة وعمليات متشابهتين .

CHAPTER 5

Logic Micro Operations

العمليات المنطقية نجد انه فى سياق تلك العمليات تعتمد بشكل اساسى على التفكير المنطقى وليس الرياضى .

وسنرى المثال التالى :

لدينا الان $R1 = 1010$, $R2 = 1100$

والمراد اجراء عملية XOR وارسال الناتج الى Register R1

$$P: R1 \leftarrow R1 \oplus R2$$

1010

1100

0110

ولاحظ ان $A \oplus 0 = A$, $A \oplus 1 = \bar{A}$ وال P هى بمثابة الاشارة التى تعطى امر تنفيذ العملية اذا كانت

= 1 العملية تنفذ واذا كانت = 0 لا تنفذ .

والان لدينا بعض اشكال العمليات المنطقية :

$$P+Q: R1 \leftarrow R2 + R3$$

P + Q تسمى OR Operation ، و $R2 + R3$ تسمى Add Micro Operation

$$R4 \leftarrow R5 \vee R6$$

$R5 \vee R6$ تسمى OR Micro Operation

والان سنقوم بسرد جدول العمليات المنطقية الشائعة وكذلك جدول الاحتمالات لها :

Concepts In Hard Ware


// List Of Logic Micro Operations//

| x | Y | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| BOOLEAN FUNCTION | MICRO OPERATION | NAME |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| $F0=0$ | $F \leftarrow 0$ | CLEAR |
| $F1=XY$ | $F \leftarrow A \wedge B$ | AND |
| $F2=X * \bar{Y}$ | $F \leftarrow A \wedge \bar{B}$ | |
| $F3=X$ | $F \leftarrow A$ | TRANSFER |
| $F4=\bar{X} * Y$ | $F \leftarrow \bar{A} \wedge B$ | |
| $F5=Y$ | $F \leftarrow B$ | TRANSFER B |
| $F6=X \oplus Y$ | $F \leftarrow A \oplus B$ | EX - OR |
| $F7=X + Y$ | $F \leftarrow A \vee B$ | OR |
| $F8=(X \bar{+} Y)$ | $F \leftarrow (A \bar{\wedge} B)$ | NOR |
| $F9=(X \bar{\oplus} Y)$ | $F \leftarrow (A \bar{\oplus} B)$ | EX - NOR |
| $F10=\bar{Y}$ | $F \leftarrow \bar{B}$ | COMPLEMENT B |
| $F11=X + \bar{Y}$ | $F \leftarrow A \vee \bar{B}$ | |
| $F12=\bar{X}$ | $F \leftarrow \bar{A}$ | COMPLEMNT A |
| $F13=\bar{X} + Y$ | $F \leftarrow \bar{A} \vee B$ | |
| $F14=(\bar{X} Y)$ | $F \leftarrow (\bar{A} \wedge B)$ | NAND |
| $F15=1$ | $F \leftarrow 1'S$ | SET ALL 1'S |

Concepts In Hard Ware

//Hard Ware Implementation //

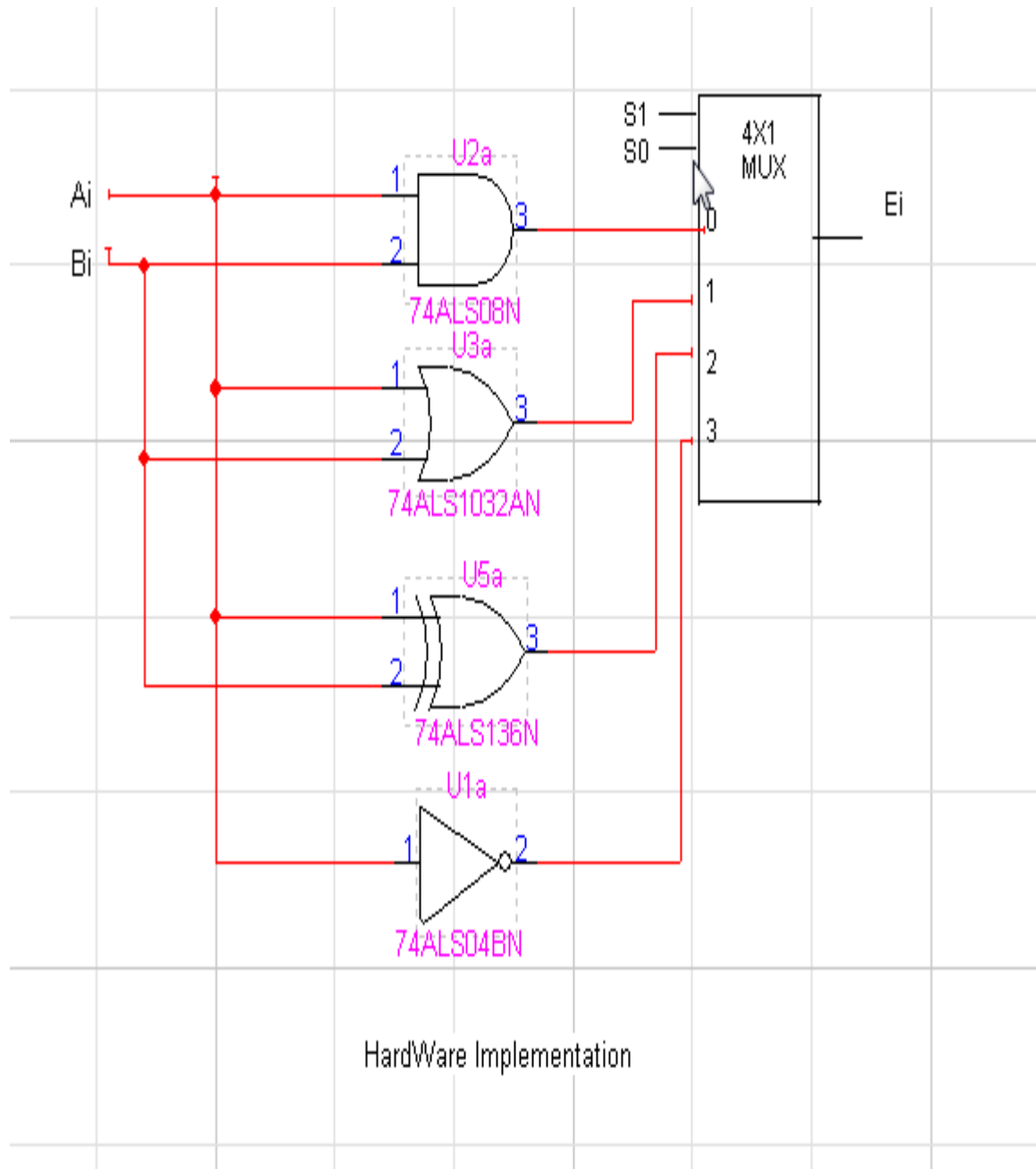

Concepts In Hard Ware

| S1 | S0 | OUTPUT | OPERATION |
|----|----|------------------|------------|
| 0 | 0 | $E = A \wedge B$ | AND |
| 0 | 1 | $E = A \vee B$ | OR |
| 1 | 0 | $E = A \oplus B$ | XOR |
| 1 | 1 | $E = \bar{A}$ | COMPLEMENT |

//Selective – Set Operations Sets//

1010

1100

1110

A Before . وهذا يمثل الرقم قبل العملية . $A = 1010 \#$

Logic Operand . وهذا يمثل المعامل . $B = 1100$

لاحظ ان الرقمين على اليسار من $B = 1$'s للرقمين على يمين ولذلك يتم تغيير هذه الارقام التي توجد على

يسار ال A الى 1 فيصبح الناتج = 1110 ونجد ان الرقمين على يمين $B = 0$ اذا الرقمين على يمين A يضلوا

كما هم .

Concepts In Hard Ware

//Selective – Complement Operation//

1010

1100

0110

نفس العلامة السابقة مع اختلاف هو ان نحضر 1's للرقمين على اليسار من B .

//Selective – Clear Operation//

1010

1100

0010

اذا كان الرقمين على اليسار من 1's = B للرقمين على اليمين اذا الرقمين على لايسار من A يتم وضعهم

= 0 وتسمى العملية Clear

//Mask Operation//

1010

1100

1000

الرقمين على يمين A يتم وضعهم = 0 وذلك لان الرقمين التابعين لهم في 0's = B لهم

Concepts In Hard Ware

وسمى هذه العملية بعملية القناع Masking

اما الرقمين على يسار A لم يتم تغييرهم وذلك لان الارقام التابعة لهم في B = 1's لهم .

//Insertion Operation//

وتعتبر من اهم العمليات المنطقية اذ تكمل على مرحلتين .

المرحلة الاولى .

01101010

00001111

00001010

لاحظ ان ال A هو الرقم و B هو Mask اذا المراد اولا عملية Masking لل A

نريد حذف الارباع ارقام على يسار A وتستبدلهم بأرقام جديدة ولذلك تم عمل Mask لهم وذلك بوضع اربع

ارقام اصفار 0000

اما الارقام على يمين A تم وضع تحتهم s'1 حتى يظلوا كما هم .

Insert The New Value

بعد ذلك يتم عمل Insertion للقيمة الجديدة

00001010

10010000

10011010

ولاحظ هنا ان العملية عملية جمع .

Concepts In Hard Ware

عندما نريد ان نختبر اذا كان القيمتين متساويتين نعمل لهم EX – OR حيث يكون الناتج الكلى = 0

1010

1010

0000

//Shift Micro Operations//

الانواع :

(Logic Shift Micro Operations)

(Circular Shift Micro Operations)

(Arithmetic Shift Micro Operations)

$R \leftarrow SHL R$ Shift – Left

$R \leftarrow SHR R$ Shift – Right

$R \leftarrow Cir R$ Circular Shift – Right

$R \leftarrow Cir R$ Circular Shift – Right

$R \leftarrow ASHL R$ Arithmetic Shift – Left

$R \leftarrow ASHR R$ Arithmetic Shift - Right

Shift معناها الازاحة والعمليات ببساطة هي اما ازاحة الرقم يمينا او يسارا او تدويره ثم ازاحته .

CHAPTER 6

//Basic Computer Organization//

.....Stored Program Organization

..... Computer Registers

Basic Registers..

Common Bus System..

..... Computer Instruction

Instruction Format..

Instruction Set..

الان نبدأ فى شرح البنية الاساسية لاي جهاز كمبيوتر :

ونبدأ بتعريف عملية Register Transfer : وهى لغة تستخدم فى وصف العمليات التى تحدث داخل الحاسب

وتتوقف عليها عملية تصميم الهاردوير داخل الحاسب .

كيفية سير المنظومة الداخلية لعمل الحاسب الالى :

كيف يتم تنظيم خطوات برنامج داخل الحاسب لتشغيله .

الحاسب يتعامل فقط مع لغة Binary اى 0,1 وهذه لغة لا يستطيع المستخدم ان يفهمها فما الحل .

.الصورة العامة *

اي عملية يتم تنظيمها من خلال برنامج يقوم المستخدم بوصفه

Concepts In Hard Ware

وتسمى اللغة العالية High Level Language

Programmer..... High Level Language

اي اللغة التي يفهمها الحاسب .

اما اللغة التي يفهمها الحاسب .

Low Level Language.....Machine

ويتم التحويل بينهما عن طريق Compiler

High Level Language..... CompilerAssembly.....Low Level Language

مثال توضيحي .

$HLL \rightarrow LLL, 5+6 \rightarrow ADD\ 5,6$

نرى الان كيف يتم تحويل لغة المستخدم الى لغة تفهمها الالة . $From\ 5 + 6\ to\ ADD\ 5,6$

الان نرى كيف التحويل بين اللغة التي يفهمها الحاسب والتي يفهمها المستخدم في الشكل اسفل

نحدد العملية والمعاملات فالعملية هي جمع وكود الجمع الذي يفهمه الحاسب هو 101 والمعاملات او Data

هي $5,6$ والكود الذي يفهمه الحاسب هو $5 = 101$ و $6 = 110$

Assembly -----Assembler -----Machine Code

اما اذا كنا سنتعامل مع متغيرات يجب حجز مكان في الذاكرة كالتالى .

$X + Y \rightarrow ADD\ X, Y$


X هو عنوان مكان في الذاكرة و Y هو عنوان مكان اخر حيث يتم جمع المحتويات بداخلهما .


اذا اي Instruction يجب تحويلها الى بواسطة Assembly الى Machine Code لكي يفهمها الحاسب

وبعد ذلك يتم تخزينها في الذاكرة Main Memory

و عملية التخزين تتم على مرحلتين :

Concepts In Hard Ware

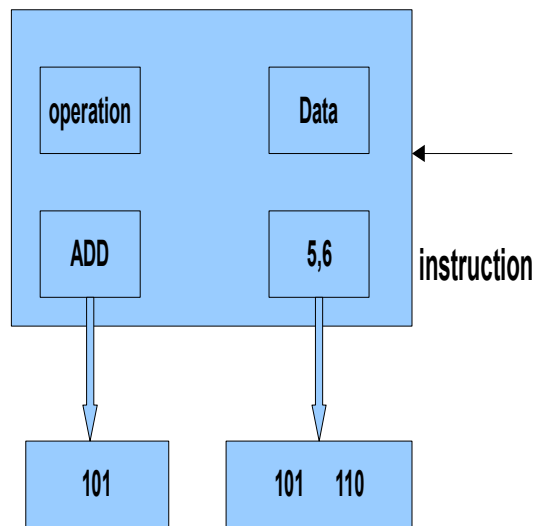

 

الان نرى تركيبية اى عملية داخل Register

Instruction هي اوامر العمليات و **operand** هو المعامل و x,y هما Data1,Data2

مرحلة التنفيذ تتم على ثلاثة مراحل .:

Fetch instruction Register -1

وهي تقوم بعملية نقل **Instruction** الى **Register** داخل المعالج

Decod Instruction – 2

عملية يقوم بها Control Unit ويتم من خلالها تحديد العملية الموجودة داخل Register وتحدد من خلالها

جزء العملية داخل Instruction

Execute – 3

تنفيذ العملية بعد تحديدها من خلال Arithmetic Logic او Arithmetic Unit

إذا العمليات تتم على مرحلتين اساتين :

1 – نقل البيانات الى مجموعة من Registers

2 – تنفيذ العملية بواسطة Alu ومحتوى Register وبعد ان تتم العملية يتم اعادة تخزينها فى Memory

ملاحظة : - لا يمكن تنفيذ اى عملية داخل Memory ولكن يتم نقلها الى Register وتنفيذها بواسطة Alu

واعادتها الى Memory

إذا منظومة الحاسب الالى تعتمد بالاساس على

1 – مجموعة من Register و Control And Timing Unit لتحديد نوع العملية ومتى تنفذ

2 – مجموعة التعليمات التى يعمل عليها الحاسب الالى والتى تسمى Instruction

التعليمات لا تختلف من جهاز الى جهاز بشرط ان تكون من نفس العائلات :

مثلا : -

AppleMachintouse ابل ماكينتوش لها مجموعة اوامر خاصة بها

Motorola موتورولا لها مجموعة اوامر خاصة بها

ولكن من ناحية Software فهو المسنول عن عمل Compile لاي برنامج والذى يختلف هى كيفية تمثيل العملية


من جهاز لآخر

مجموعة Register الاساسية التى توجد داخل اى حاسب الى والتى يبني عليها عمل الحاسب : -

Concepts In Hard Ware

في الحقيقة نجد ان اى حاسب الى بل ابسط حاسب الى يجب ان يحتوى على 8Registers هذا بالاضافة الى

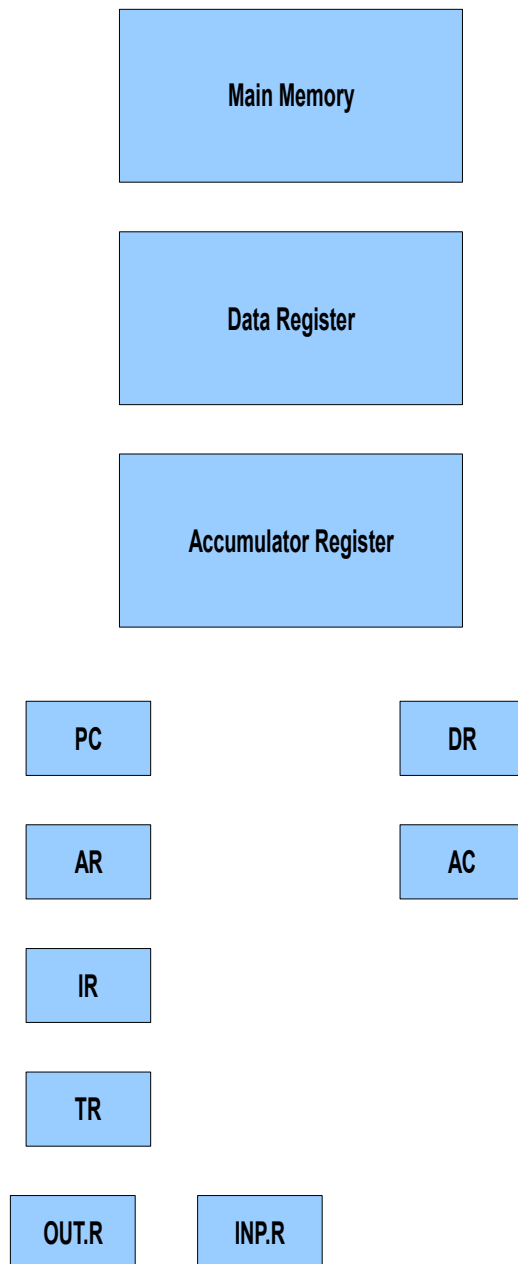Main Memory واليك التمثيل التالى للبنية الاساسية للكمبيوتر :



Concepts In Hard Ware

وفيما يلي سنرى فائدة كل Register ودوره في اداء مهمة للكمبيوتر :

Data Register : يحتوى على اى بيانات مخزنة فى Memory او بيانات يتم قرائتها من Memory

اذا اى بيانات تقراء او تكتب الى Memory يتم نقلها اولا الى DR

وبناء على ذلك فاعن حجم DR = حجم Word داخل Memory .

و memory هى عبارة عن مجموعة من Registers متتالية مع بعضها البعض .

Address Register : يشير الى عنوان مكان فى الذاكرة ليتم التعامل مع هذا المكان .

اذا لتعامل مع اى مكان يجب تحميله اولا الى AR وهو يشير الى مكان واحد ويحدد عدده حسب عدد الاماكن الموجودة فى الذاكرة .

اذا كان حجم الذاكرة مثلا = 2^N اذا عدد AR = N

اذا كان حجم الذاكرة = 4 = 2^2 اذا عدد AR = 2Bits

اذا كان حجم الذاكرة = 16 = 2^4 اذا عدد AR = 4Bits

ومن ذلك نستخلص ان هناك نوعين من R يتعاملوا مع Memory وهما AR,DR

Programmer Counter : يحمل عناوين اماكن داخل الذاكرة وهو عنوان المكان التالى لعملية التنفيذ .

عند تنفيذ البرنامج لاول مرة سيتم نقل اول عنوان الى PC ثم ينتقل الى AR لينفذ ثم PC يعمل عمل

Increment اضافة واحد وهو الخطوة التالية للعملية التى تنفذ حاليا وبالتالي يعمل البرنامج اوتوماتيكيا

ونجد ان حجم PC = حجم AR

Instruction Register : يحتوى على Instruction الجارى تنفيذها

AR<-----> يشير الى عنوان مكان فى الذاكرة <-----> ينتقل الى DR <-----> ينتقل الى IR

حجم IR = حجم Memory

Concepts In Hard Ware

Temp Register : يحتوى على Data مؤقتة لاجراء بعض العمليات المعينة وحجم TR = حجم Memory

Input Register : يستخدم لتخزين Input Character ممكن ان يكون حرف او رقم = Data

وحجمه كاقصى حد = 8Bites

Output Register : ويحتوى على Output Character وحجمه = 8Bites

Accumulator Register : يحتوى على اول Data تجرى عليها العملية ويسمى Processing Register

: For Example

ADD 5,6 DR = 6 AC = 5

وبعد ذلك تتم عملية الجمع بواسطة ALU

//Computer Instruction//

Instruction Types : انواع العمليات

Instruction Formate : نمط العملية

Instruction Cycle : دورة العملية

//Instruction Types//


1 – Register Reference Instruction :

2 – Input / Output Reference Instruction :

Instruction هي فى الاساس عبارة عن مجموعة من Binary Bites وتمثل جزئين جزء يمثل نوع العملية

واخر يمثل البيانات التى تتم عليها العملية .

وكل عملية محددة بكود يمثلها

 

Data يمكن ان توجد فى الذاكرة او داخل Internal Register او IP/OP Register وكل نوع له تعامل

خاص وبناء على مكان Data يتم تصنيف نوع العملية

Memory Reference – 1

Register Reference – 2

IP/OP Reference – 3

Concepts In Hard Ware

Examples

:

| | |
|-----|-----------|
| ADD | ADD1,ADD2 |
|-----|-----------|

| | |
|-----|----|
| INC | AC |
|-----|----|

| | |
|-----|----|
| INP | TR |
|-----|----|

| | |
|-----|------|
| OUT | OUTR |
|-----|------|

Concepts In Hard Ware


ولكن كيف يتمكن الحاسب من تحديد نوع Instruction وبالتالي تنفيذها

اي حاسب الى يستطيع من جزء داخل Instruction تحديد نوع الخطوة وبالتالي تحديد مكان Data وهذا الجزء

يسمى Operation Code

الشكل العام للعملية يتكون من ثلاثة اجزاء :

Instruction Formate

 


Mode Bit

Concepts In Hard Ware

كما نرى الثلاثة اجزاء الرئيسية هما :

Mode Bit – Opcode – Address

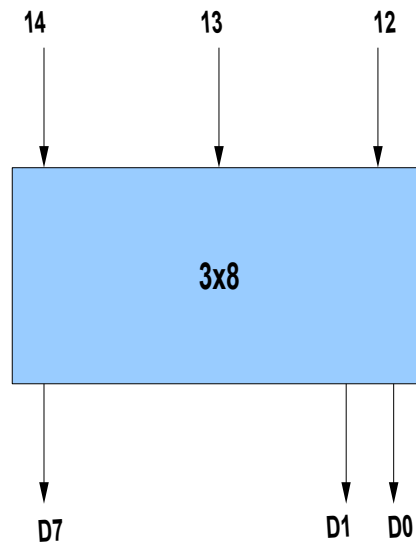ونجد ان محتوى Opcode ينتقل الى Decoder لكي يتم تحديد نوع الخطوة التي ستنفذ ونوع العملية



Concepts In Hard Ware

وظيفة كل جزء من اجزاء العملية :

(Operation Code) : والذي يختصر الى Opcode


يقوم بتحديد ما اذا كانت نوع العملية I/P ,O/P Reference او Register Reference

والذي يحدده I

اذا كان I = 0 تكون Register Reference واذا كان I = 1 تكون I/P,O/P Reference

ونبدأ اولاً باختبار D7 والذي يتضح فى الرسم التالى :


Concepts In Hard Ware

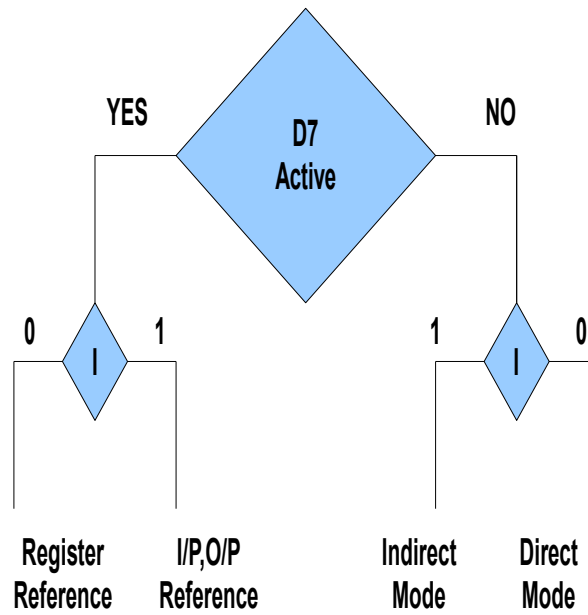

Concepts In Hard Ware

: Direct Operation

 في هذا النوع من العمليات نجد ان Address Filed يشير الى مكان وجود البيانات ولذلك تسمى بالعملية المباشرة .




نجد ان Address Filed اشار مباشرتنا

الى عنوان Data

: Indirect Operation

 هنا نجد ان Address Filed يحتوى على عنوان مكان هذا المكان يحتوى على عنوان Data



نجد هنا ان 456 قد اشار الى عنوان مكان هذا المكان هو
789

هذا المكان اشار الى عنوان البيانات وهي 0009

Concepts In Hard Ware

إذا الاختلاف هو الوصول الى عنوان البيانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة ويحدد نوع العملية و Register
الذى تجرى عليه العملية على اساس Bites الموجودة فى Address .

كيفية تنفيذ الخطوة داخل البرنامج : Instruction Cycle

مراحل التنفيذ :

: Fetch

فى هذه المرحلة يتم انتقال البيانات من الذاكرة الى Instruction Register

: Decode

يتم تحديد نوع العملية - تحديد البيانات

: Execute

يتم تنفيذ العملية على البيانات

الشيفرات التى تشير الى مراحل التنفيذ :

: Fetch

$T0: AR \leftarrow PC$

$T1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$

: Decode

تحليل محتوى الخطوة الموجودة في AR

$T2 : Decoder \rightarrow IR(12, 13, 14), AR \rightarrow IR(0 \rightarrow 11), I \rightarrow IR(15)$

نجد ان 12 و 13 و 14 يتم عن طريق ال Decoder تحديد نوع العملية

0 الى 11 عن طريق AR يشير الى عنوان Data

15 بتحديد I يتحدد نوع ال Register

: Execute

مرحلة التنفيذ وتعتمد على نوع العملية :

والذى يحدد العملية Address Field ويوجد فيه Bit واحد فقط يحدد نوع العملية ونوع Register

الذى تجرى عليه العملية


$T3 D7 \bar{I} : EXecute Register Reference$

$T3 D7 I : Execute IP/OP Register Reference$

$T3 \bar{D}7 \bar{I} : Read Data Direct$

$T3 \bar{D}7 I : Read Data Indirect$

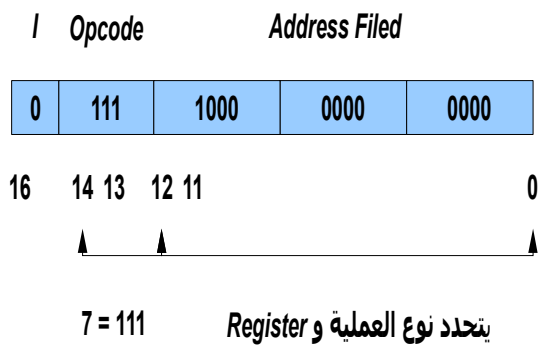والان ناتى لكيفية تنفيذ Register – Reference Instruction



Concepts In Hard Ware

كيفية كتابة كود العملية :

القواعد : اى خطوة يبداء من اليسار ب 7 تكون Register – Reference Instruction ويتبقى الترتيب الكودى

يتم تحديد العملية و Register الذى تجرى عليه العملية عن طريق Bit واحد فقط يكون هو Active والباقي OFF ولاحظ ان Opcode , I ثابتين وبالتالي يتولد 12 عملية مختلفة .

لاحظ ان خط السير يبداء الان من اول Bit على اليسار الى اخر Bit على اليمين يتم تنقل الواحد الصحيح من اليسار الى اليمين حتى يتولد 12 عملية مختلفة .

1 - عملية Clear وهى تحويل محتوى AC الى 0

ونلاحظ ان T3 D7 BAR I ثابتة لجميع العمليات اى من I وال Opcode الى BIT رقم 12 ثابتين

ولذلك سنغوض عنهم فى كل العمليات التالية ب R

إذا $R = T3 D7 BAR I$

$CLEAR \rightarrow CLA \rightarrow 7800$

الشفرة :

$7800 CLARB11 : AC \leftarrow 0$

2 - عملية CLE وتسمى Extended Flip Flop = 0

هذا النوع يوضع فيه Carry , Carry out , Over

الشفرة :

$EXTENDED FLIP FLOP \rightarrow CLE \rightarrow 7400$

$7400 CLE RB10 : E \leftarrow 0$

3 – عملية CMA تحويل S'1 الى محتوى AC

الشفرة :

$$CMA \rightarrow 7200$$

$$7200 CMA RB9 : AC \leftarrow \bar{AC}$$

4 – CME تحويل S'1 الى محتوى Flip Flop

الشفرة :

$$CME \rightarrow 7100$$

$$7100 CME RB8 : E \leftarrow \bar{E}$$

5 – CIR دوران محتوى Bit Ac الى اليمين من خلال E

والرسم يوضح عملية الدوران عن E

الشفرة :



$$CIR \rightarrow 7080$$

$$7080 CIR RB7 : AC(15) \leftarrow E, SHR(AC), E \leftarrow AC(0)$$


نلاحظ هنا ان الشفرة تحتوى على مضمون العملية اى محتوى E يذهب الى AC وعمل تدوير لمحتوى AC

الى اليسار عن طريق E وذلك لعمل SHIFT RIGHT لمحتوى ال Register ازاحة الى اليمين

Concepts In Hard Ware

  

Concepts In Hard Ware

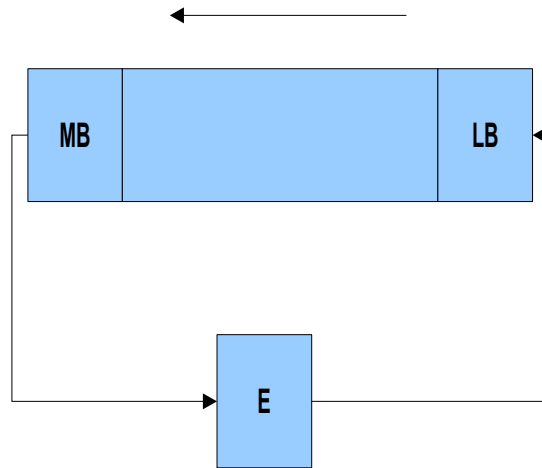

الشفرة :

CIL → 7040

7040 *CIL RB6* : $AC(0) \leftarrow E, SHL(AC), E \leftarrow AC(15)$

INC - 7 اضافة واحد على AC وتخزين في AC

الشفرة :

INC → 7020

7020 *INC RB5* : $AC \leftarrow AC + 1$

SPA : Scab If Positive - 8

ومعنى العملية انه لو محتوى AC موجب يتم اهمال الخطوة التالية للتنفيذ اي يتم اضافة 1 على PC

اذا اولا يتم اختبار MB في AC اذا كان 0 ----- + واذا كان 1 ----- -

الشفرة :

SPA → 7010

7010 *SPA RB4* : $IF AC(15)=0, PC \leftarrow PC + 1$

SNA : Scab If Negative – 9

اى اذا كانت المحتوى = 1 اى القيمة سالبة يترك الخطوة التالية للتنفيذ

الشفرة :

$SNA \rightarrow 7008$

$7008 SNA RB3 : IF AC(15)=1, PC \leftarrow PC + 1$

SZA – 10 اهمال الخطوة التالية لعملية التنفيذ اذا كان محتوى $AC = 0$

الشفرة :

$SZA \rightarrow 7004$

$7004 SZA RB2 : IF AC=0, PC \leftarrow PC + 1$

SZE – 11 نفس العملية السابقة لو كان محتوى $E = 0$

الشفرة :

$SZE \rightarrow 7002$

$7002 SZE RB1 : IF E=0, PC \leftarrow PC + 1$

HLT – 12 خطوة توقف البرنامج عن التنفيذ وتستخدم Flip Flop تسمى S لعملية تشغيل البرنامج وايقافه

عندما تكون $S = 1$ البرنامج ONN وعندما تكون $S = 0$ البرنامج يكون OFF


الشفرة :

$HLT \rightarrow 7001$

$7001 HLT RB0 : S \leftarrow 0$

Concepts In Hard Ware


: Input – Output Instruction #

 

إذا بداننا من اليسار ب 15 إذا العملية تكون Input – Output ويتولد 12 عملية مختلفة ولكن سنشرح منهم

Concepts In Hard Ware

2 فقط وذلك لاهمتهم في الحياة العملية :

 

Concepts In Hard Ware

هنا نجد ان timing هو T3 وهو ثابت و ايضا D7 و I ولذلك سنعوّض عنهم في الحالتين ب P

INPUT عملية INP – 1

الشفرة :

F800 INP PB11: AC 0→7 INPUT REGISTER

هذه العملية معناها هو ادخال Bites من 0 الى 7 من AC الى Input Register

OUTPUT عملية OUTP – 2

الشفرة :

F400 OUTP PB10: OUPTR → AC 0 → 7

ومعناها من 0 الى 7 داخل AC يذهب الى OUTPUT Register

نتطرق الان الى بعض العمليات الشهيرة مثل SKI وهي متى يتم تحديد قراءة Data من المفاتيح او

خروجها الى الشاشة عن طريق I/P Flag , output Flag

SKI – 1 اهمال خطوة تنفيذ عندما يكون I/P Flag = 1

الشفرة :

F200 SKI PB9: IF (FGI=1): PC ← PC+1

SKO – 2 اهمال خطوة لو كان O/P Flag = 1

الشفرة :

F100 SKO PB8: IF (FGO=1), PC ← PC+1

Concepts In Hard Ware

ملاحظات هامة :

اي برنامج ينفذ بنفس الخطوات المكتوبة ولكن فى بعض اللحظات اثناء التنفيذ توجد عملية اخرى يجب تنفيذها خارج البرنامج اذا كيف يتم ترك البرنامج وتنفيذ العملية والرجوع اليه مرة اخرى يتم عمل Signal تسمى Inrupt وتوجد عمليتين من هذا النوع :

ION : Inrupt On – 1

ومعناها تنفيذ العملية الخارجية

الشفرة :

$F080 \text{ ION PB7} : \text{IEN} \leftarrow 1$

ومعنى IEN اى Flag Enable

IOF : Inrupt Off – 2




وعنها انتهاء العملية الخارجية واستكمال البرنامج الاساسى

$F040 \text{ IOF PB6} : \text{IEN} \leftarrow 0$

ومعنى IEN = 0 اى Flag Disable

Concepts In Hard Ware

- : Memory Reference Instruction #

  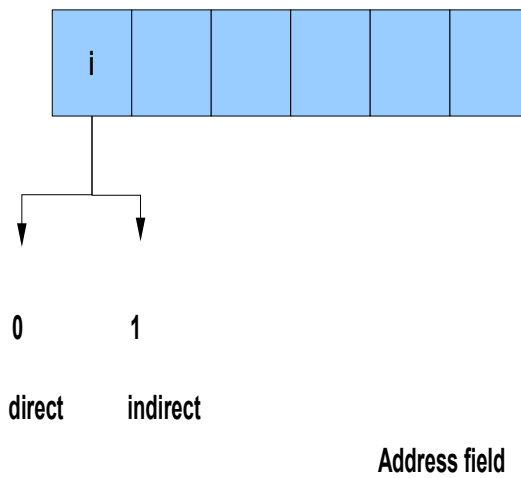

Concepts In Hard Ware

نجد انه في العملية الاولى Direct يتم اهمال t3 وتشغيل t4 لقراءة Address و t5 للتنفيذ

ولكن في العملية الثانية Indirect نجد ان t3 تشير الى عنوان مكان و t4 تشير الى عنوان البيانات و t5

للتنفيذ

وبالتالى يكون t4 لقراءة البيانات و t5 للتنفيذ فى كلا الحالتين

اذا يوجد لدينا 2clocks واحدة للقراءة وواحدة للتنفيذ

الاورامر الهامة فى هذه الجزئية :

AND TO AC – 1

الشفرة :

$$T4 D4 : DR \leftarrow M [AR]$$

$$T5 D4 : AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$$

ومعناها عند T4 يتم انتقال البيانات من الذاكرة الى DR وعند T5 يتم اضافة البيانات التى فى DR على AC

وانتقالها الى AC

ADD TO AC – 2

الشفرة :

$$D4 T4 : DR \leftarrow M [AR]$$

$$D4 T5 : AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow COUT, SC \leftarrow 0$$

LDA : Load To AC – 3

الشفرة :

$$D4 T4 : DR \leftarrow M [AR]$$

$$D4 T5 : AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$$

STA : Store To AC – 4

: الشفرة

$D3T4: M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$

BUN : Branch Unconditionally – 5

: الشفرة

$D4T4: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$

BSA : Branch And Save Return Address – 6

: الشفرة

$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR+1$

ISZ : Increment And Skip If Zero – 7

: الشفرة

$D6T4: DR \leftarrow M[AR]$

$D6T5: DR \leftarrow DR+1, SC \leftarrow 0$

$D6T6: M[AR] \leftarrow DR, IF(DR=0) THEN (PC \leftarrow PC+1, SC \leftarrow 0)$

تم بحمد الله وتوفيقه انهاء هذا الكتاب

واعذر عن اى خطىء او عدم وضوح بعض الكلمات وذلك نظرا لضيق الوقت

وعلى قارىء الكتاب ارسال اى استفسارات الى صاحب الكتاب

هذا الكتاب ضمن سلسلة واسعة من كتب مبادئ فى الهاردوير

سيتم تن شاء الله تصميمها و ايداع تلك الكتب فى موقع الكتب العربى

السلسلة القادمة

(General Register Organization)

(Register Stack)

(Spice Programmer)

(VLSI)

(Control And Simulation)

مؤلف الكتاب لا يسمح بنسخ او محاولة تغيير فى المضمون

// حاصل على شهادة – الهندسة الاليكترونية – بمنوف – جمهورية مصر العربية

البريد الاليكترونى : memorycode_84@yahoo.com

يرجى لاي استفسار على محتويات الكاتب ارسال رسالة على هذا البريد او عن طريق

المحادثة عن طريق برنامج الياهو